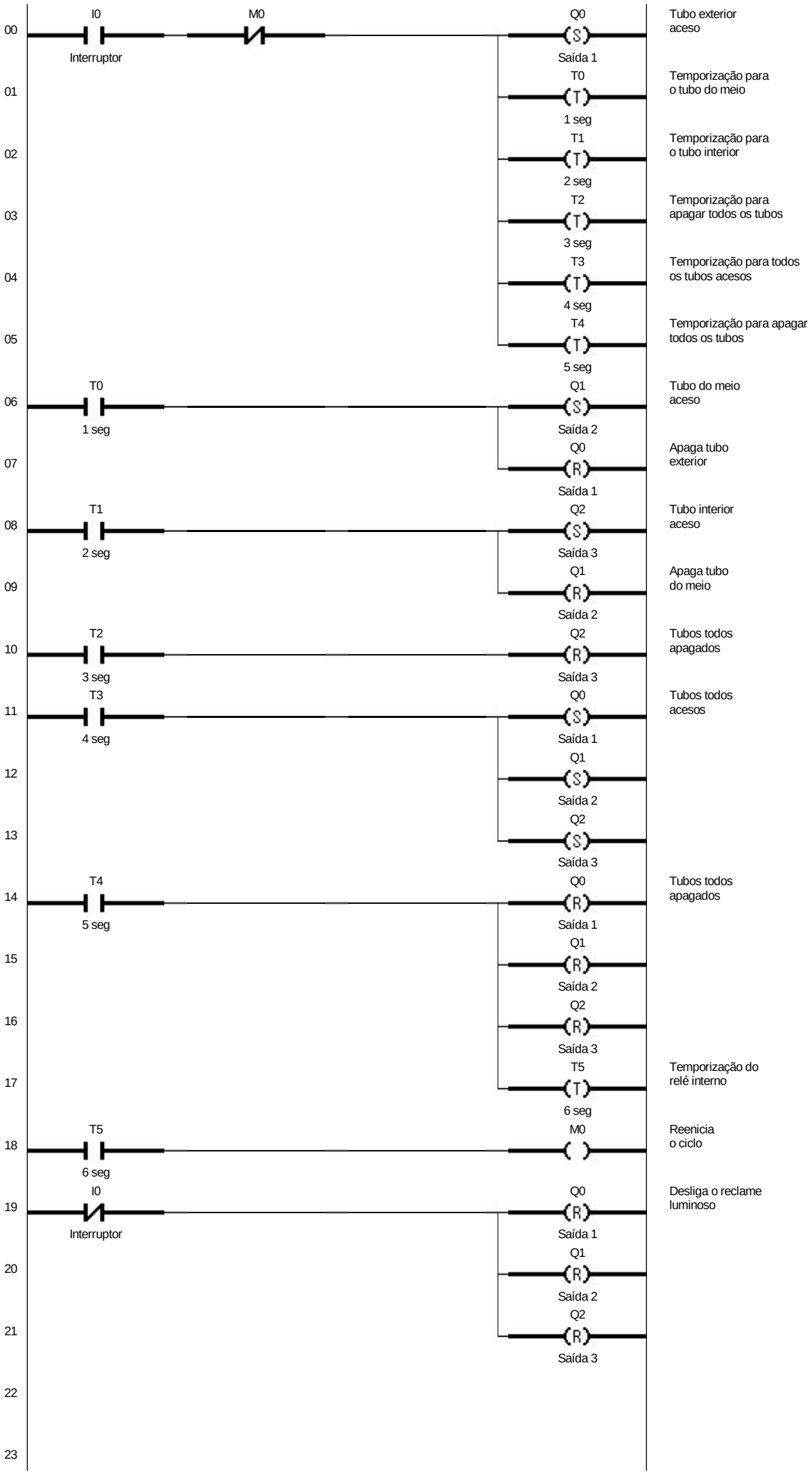
00
I0
Interruptor
M0
Q0
Saída 1
Tubo exterior aceso
01
T0
1 seg
Temporização para o tubo do meio
02
T1
2 seg
Temporização para o tubo interior
03
T2
3 seg
Temporização para apagar todos os tubos
04
T3
4 seg
Temporização para todos os tubos acesos
05
T4
5 seg
Temporização para apagar todos os tubos
06
T0
1 seg
Q1
Saída 2
Tubo do meio aceso
07
Q0
Saída 1
Apaga tubo exterior
08
T1
2 seg
Q2
Saída 3
Tubo interior aceso
09
Q1
Saída 2
Apaga tubo do meio
10
T2
3 seg
Q2
Saída 3
Tubos todos apagados
11
T3
4 seg
Q0
Saída 1
Tubos todos acesos
12
Q1
Saída 2
13
Q2
Saída 3
14
T4
5 seg
Q0
Saída 1
Tubos todos apagados
15
Q1
Saída 2
16
Q2
Saída 3
17
T5
6 seg
Temporização do relé interno
18
T5
6 seg
M0
Reenicia o ciclo
19
I0
Interruptor
Q0
Saída 1
Desliga o reclame luminoso
20
Q1
Saída 2
21
Q2
Saída 3
22
23