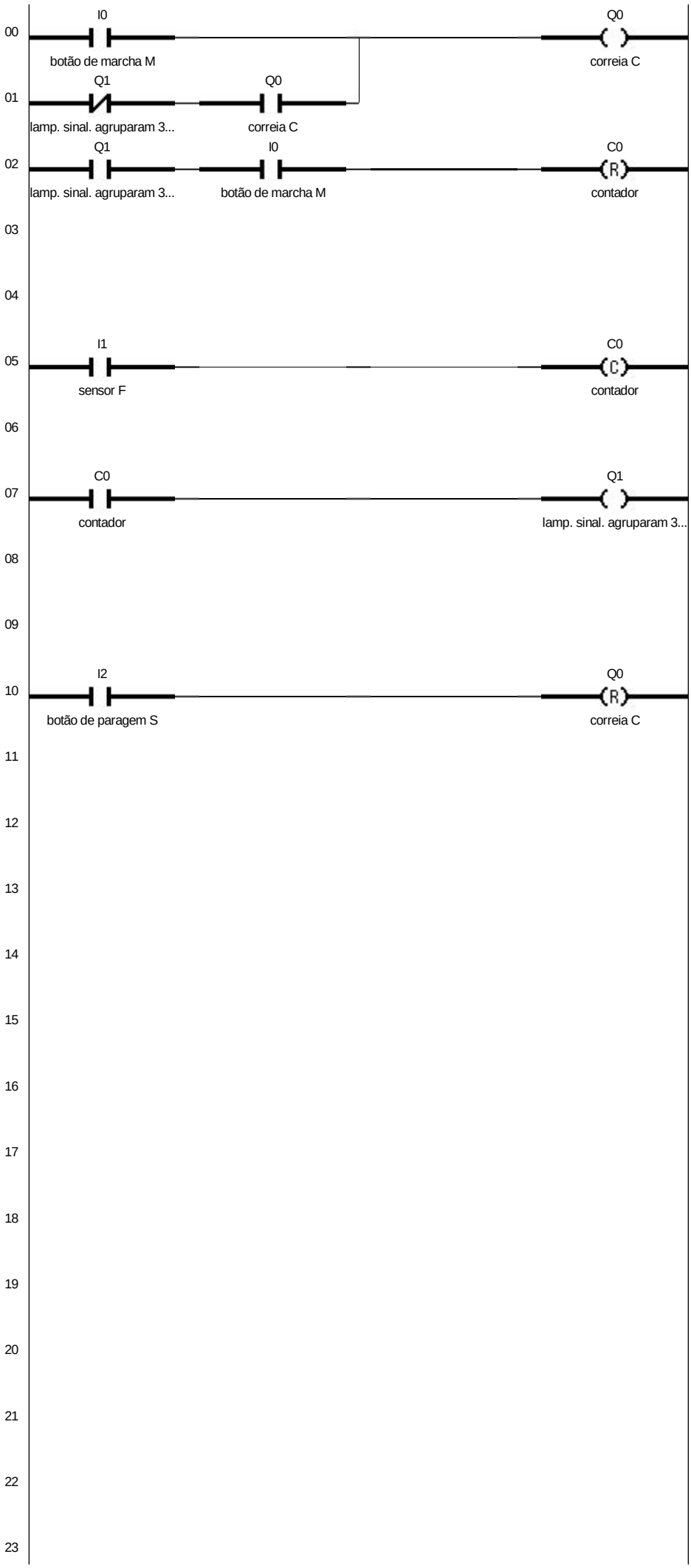

pressionar o botao de marcha M e a correia C acciona

faz o reset ao contador

o sensor F detecta a passagem das peças

passadas 3 peças ele acende a lâmpada L e desliga a correia C

lamp L apaga qdo voltamos a pres. o botão M e inicia novo ciclo

Pressionando o botao S assegura a paragem de todo o sistema